
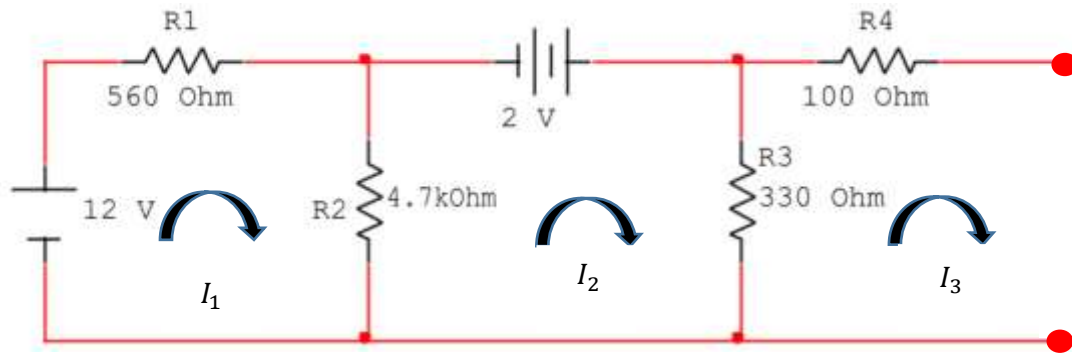


Resistencia de Thevenin

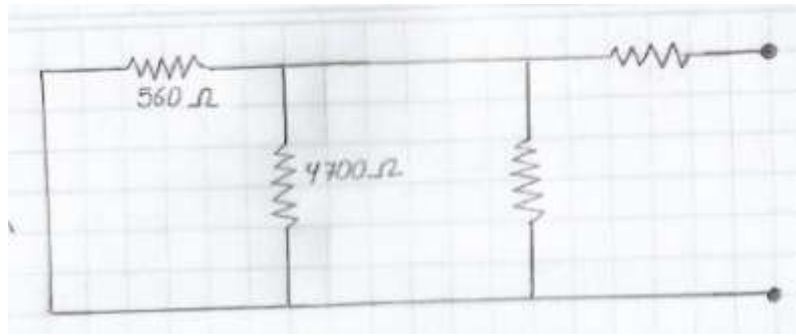


Resistencia Equivalente entre Malla 1




$$\frac{560 * 4700}{560 + 4700} = \frac{2632000}{5260} = 500,38 \Omega$$

Resistencia Equivalente entre Malla 2

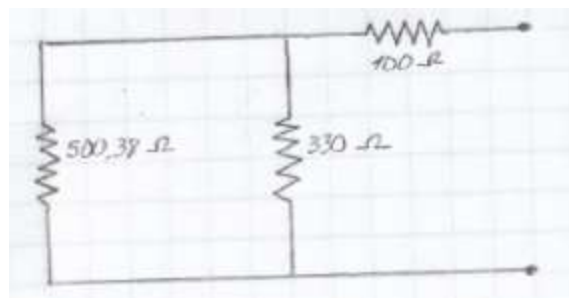

$$\frac{500,38 * 330}{500,38 + 330} = \frac{165125,4}{830,38} = 198,95 \Omega$$

Resistencia Equivalente entre Malla 3

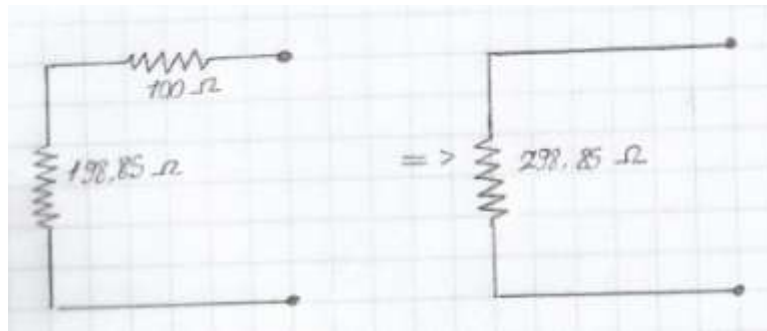

$$198,85 + 100 = 298,85 \Omega$$

$$R_{TH} = 298,95$$